

Caratterizzazione di filtri RC passa-alto e passa-basso

Simone Aronica, Giovanni Bloise,
Gabriele Camisa, Giuseppe Casale

5 dicembre 2022

Indice

1	TODO	2
2	Strumenti usati	2
3	Sintesi dell'esperienza	2
4	Filtro passa-basso	3
4.1	Frequenza di taglio	3
4.2	Campionamento della risposta in frequenza	4
4.3	Diagrammi di Bode	5
5	Filtro passa-alto	6
5.1	Frequenza di taglio	7
5.2	Campionamento della risposta in frequenza	7
5.3	Diagrammi di Bode	8
6	Conclusioni	9

1 TODO

- coddio, ricontrolla le incertezze sulla frequenza di taglio, guarda che il passa alto non ha due così in parallelo! rimane uguale l'incertezza!
- gli strumenti! [+ vanno anche i cavi negli strumenti?]
- ma vogliamo tabulare anche le incertezze della funzione di trasferimento in dB (quelle asimmetriche, secondo me non serve)?
- le conclusioni (cioè booooo guarda abbiamo l'attenuazione di almeno -3 dB sulla frequenza di taglio, cioè, spaziale ****)
- vanno fatti i diagrammi di bode asintotici? volendo si può eh, tanto dobbiamo farli comunque per il lab4, boh insomma vedi un po'
- ~~guarda che nelle tabelle voleva gradi per la differenza di fase, non tempi~~
- ~~controlla la formula per calcolare i gradi.~~ (ora dovrebbe andare), credo.
- ~~andava plottato il modulo della funzione di trasferimento in teoria, non il modulo e basta.~~ il volere divino si è compiuto, alleluia, alleluia.
- ~~era mancavano sicuro le immagini.~~ più che altro, controllale, ma dovrebbero essere ok.
- fatti, please, un diagramma asintotico a mano, metti che stai cannando qualcosa.
- ~~ma è normale che in logaritmico ci sia più incertezza in negativo che in positivo nel passa-alto?~~ (sì, esce così)

2 Strumenti usati

- Multimetro HP 34401A
- Rigol DS1054-Z
- Generatore di funzioni

3 Sintesi dell'esperienza

In questa esperienza di laboratorio è stato osservato il comportamento in frequenza di un circuito stampato che implementa un filtro RC passa-basso e passa-alto.

Come valutazione preliminare è stata verificata la compatibilità del valore effettivo della resistenza integrata nel circuito rispetto a quello nominale dichiarato dal produttore. È stato trovato che questo valore è di $1021 \pm 11.2 \Omega$, che è


compatibile con il valore dichiarato di $1000 \pm 800 \Omega$. I condensatori sono stati considerati, come dichiarato dal produttore, di capacità $C = 10 \text{ nF}$, 20%.

Dunque è stato impostato un generatore di segnali alla frequenza di 100 Hz per generare un segnale sinusoidale di tensione picco-picco 800 mV.

Tutte le misurazioni sono state effettuate tramite un oscilloscopio, tenendo il coefficiente di sensibilità verticale a $100 \frac{\text{mV}}{\text{div}}$.

Per il campionamento della risposta in frequenza del segnale d'ingresso è stato variato da 200 Hz a 1 MHz.

4 Filtro passa-basso

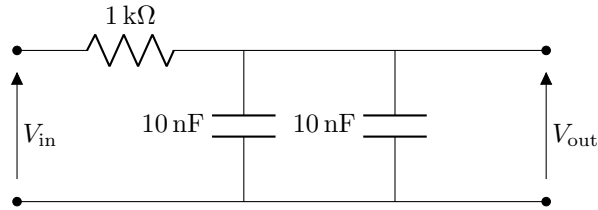

4.1 Frequenza di taglio

La frequenza di taglio del filtro passa-basso è pari a:

$$f_T = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 1021 \Omega \cdot 20 \text{ nF}} = 8.0 \text{ kHz}$$

con un'incertezza pari a:

$$\epsilon f_T = \epsilon R + \epsilon C = 5\% + 40\% = 45\% \Rightarrow \delta f_T = 3.6 \text{ kHz}$$

4.2 Campionamento della risposta in frequenza

Freq. /Hz	$V_{\text{in}} \pm \delta V_{\text{in}} / \text{mV}$	$V_{\text{out}} \pm \delta V_{\text{out}} / \text{mV}$	$\Delta\phi \pm \delta(\Delta\phi) / ^\circ$	$20 \log_{10} (V_{\text{out}}/V_{\text{in}}) / \text{dB}$
100	880 ± 80	800 ± 80	0.0 ± 1.44	-0.83
300	880 ± 80	800 ± 80	0.0 ± 4.32	-0.83
500	880 ± 80	800 ± 80	0.0 ± 7.2	-0.83
1k	880 ± 80	800 ± 80	3.6 ± 7.2	-0.83
3k	880 ± 80	800 ± 80	8.64 ± 8.64	-0.83
5k	880 ± 80	800 ± 80	18.0 ± 3.6	-0.83
10k	880 ± 80	680 ± 80	29.52 ± 1.44	-2.24
30k	880 ± 80	400 ± 80	62.64 ± 4.32	-6.85
50k	880 ± 80	240 ± 80	72.0 ± 3.6	-11.29
100k	880 ± 80	130 ± 8	79.2 ± 7.2	-16.61
300k	880 ± 80	44 ± 4	95.04 ± 4.32	-26.02
500k	880 ± 80	28 ± 4	93.6 ± 7.2	-29.95
1M	880 ± 80	12 ± 4	90.0 ± 14.4	-37.31

Tabella 1: Misurazioni per filtro passa-basso

4.3 Diagrammi di Bode

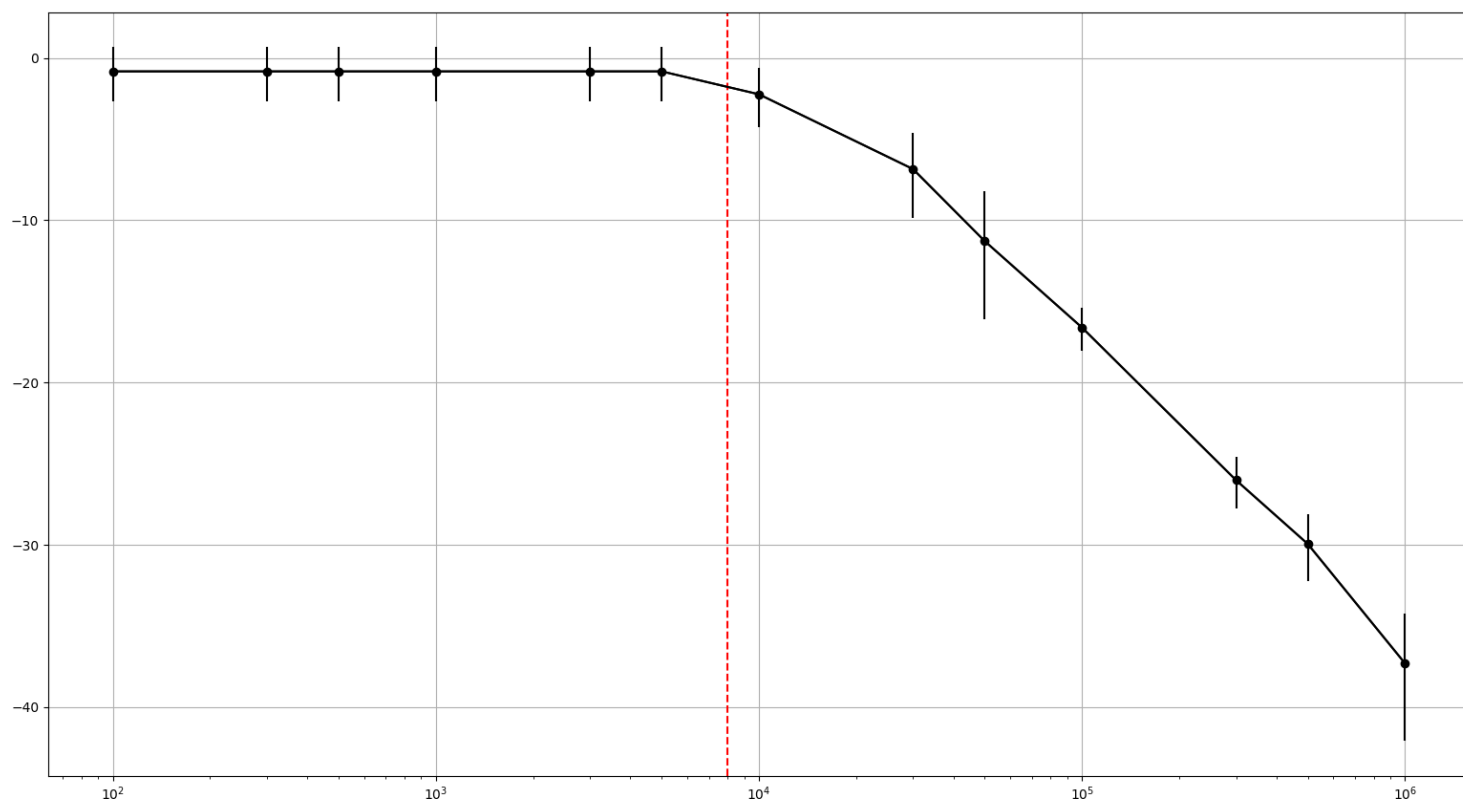


Figura 1: Diagramma di Bode del modulo per il filtro passa-basso


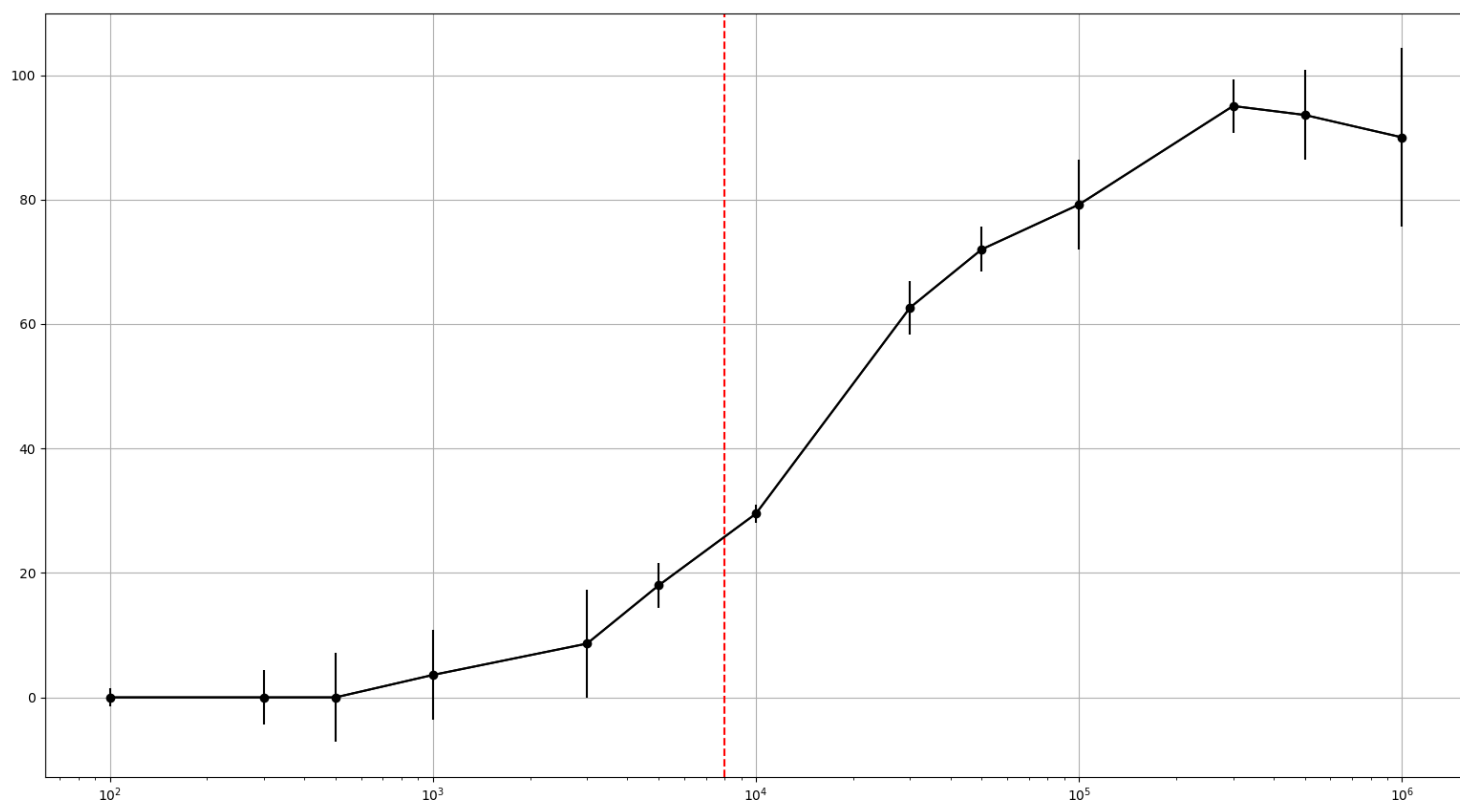


Figura 2: Diagramma di Bode della fase per il filtro passa-basso

5 Filtro passa-alto

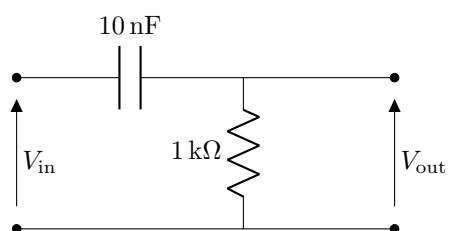

5.1 Frequenza di taglio

La frequenza di taglio del filtro passa-basso è pari a:

$$f_T = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 1021 \Omega \cdot 10 \text{ nF}} = 16.0 \text{ kHz}$$

con un'incertezza pari a:

$$\epsilon f_T = \epsilon R + \epsilon C = 5\% + 20\% = 25\% \Rightarrow \delta f_T = 4.0 \text{ kHz}$$

5.2 Campionamento della risposta in frequenza

Freq. /Hz	$V_{\text{in}} \pm \delta V_{\text{in}} / \text{mV}$	$V_{\text{out}} \pm \delta V_{\text{out}} / \text{mV}$	$\Delta\phi \pm \delta(\Delta\phi) / ^\circ$	$20 \log_{10} (V_{\text{out}}/V_{\text{in}}) / \text{dB}$
100	880 ± 80	5 ± 0.5	93.6 ± 18.0	-44.91
300	880 ± 80	16 ± 3	86.4 ± 10.8	-34.81
500	880 ± 80	16 ± 8	45.0 ± 18.0	-34.81
1k	880 ± 80	80 ± 80	90.0 ± 9.0	-20.83
3k	880 ± 80	160 ± 80	86.4 ± 4.32	-14.81
5k	880 ± 80	240 ± 80	72.0 ± 7.2	-11.29
10k	880 ± 80	400 ± 80	57.6 ± 3.6	-6.85
30k	880 ± 80	720 ± 80	27.0 ± 2.16	-1.74
50k	880 ± 80	760 ± 80	18.0 ± 3.6	-1.27
100k	880 ± 80	760 ± 80	9.0 ± 3.6	-1.27
300k	880 ± 80	800 ± 80	4.32 ± 4.32	-0.83
500k	880 ± 80	800 ± 80	0.0 ± 3.6	-0.83
1M	880 ± 80	800 ± 80	0.0 ± 7.2	-0.83

Tabella 2: Misurazioni per filtro passa-alto

5.3 Diagrammi di Bode

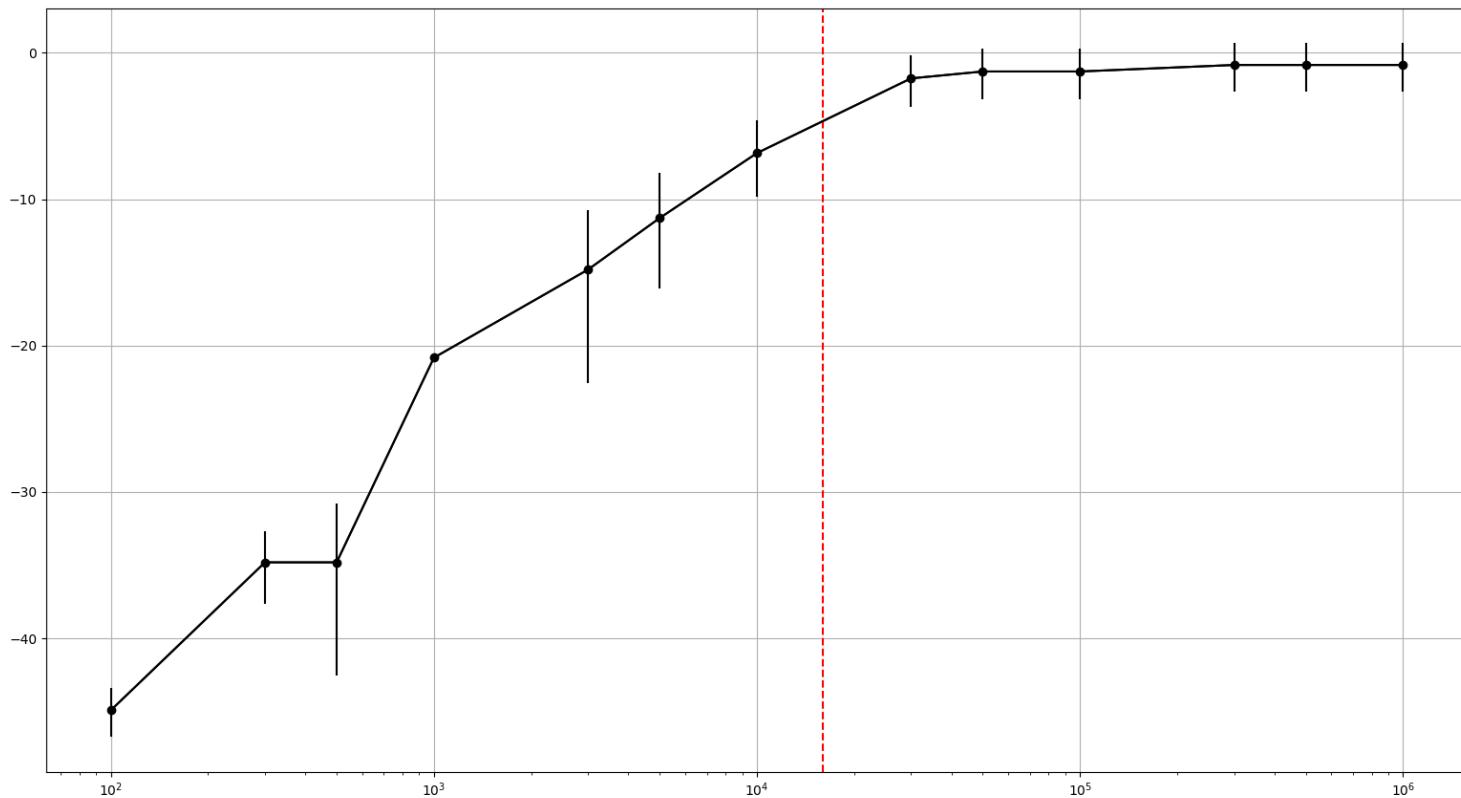


Figura 3: Diagramma di Bode del modulo per il filtro passa-alto

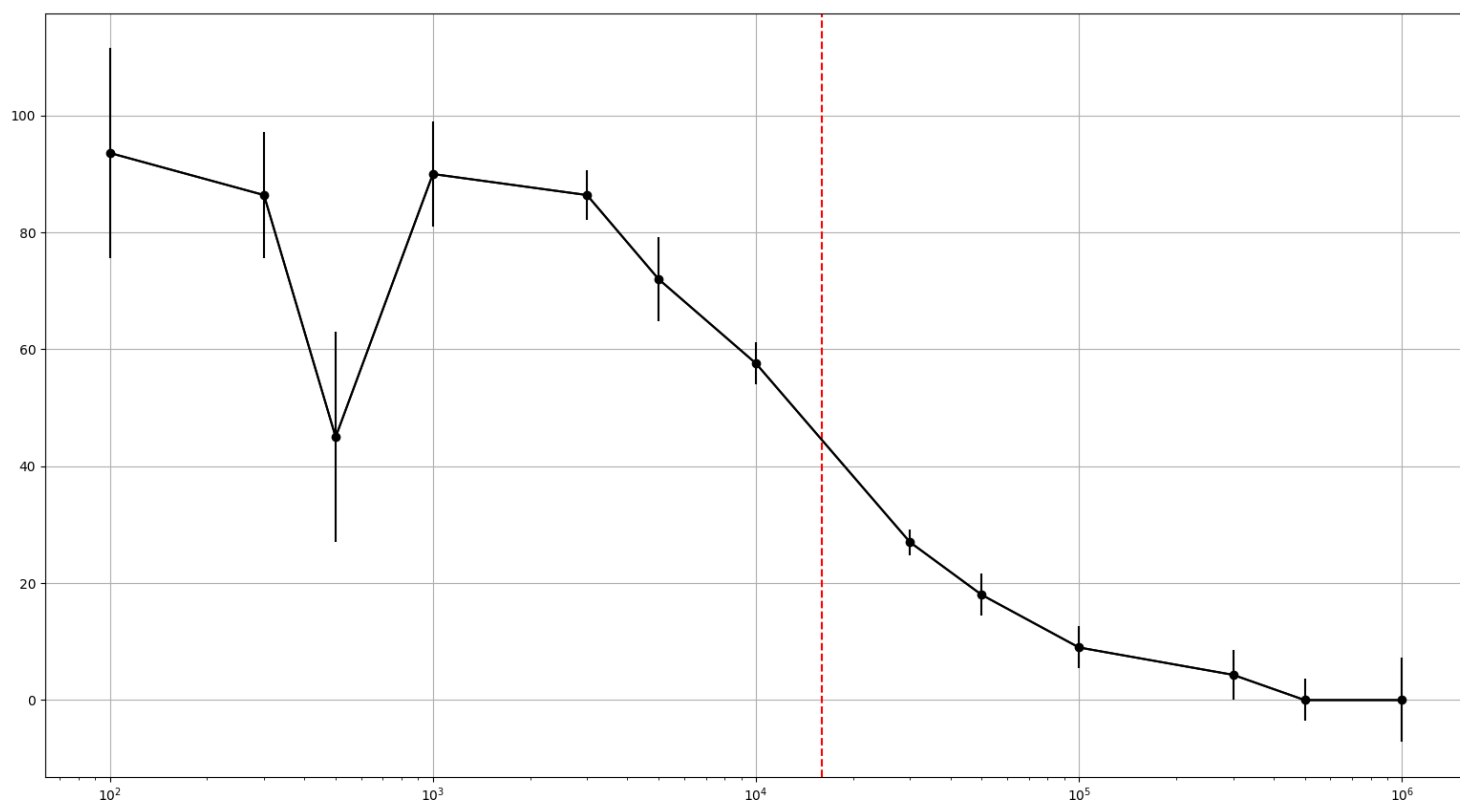


Figura 4: Diagramma di Bode della fase per il filtro passa-alto

6 Conclusioni